

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机组成原理 成绩评定
实验项目名称 REG 寄存器实验 指导教师 王传胜
实验项目编号 0806006403 实验项目类型 综合 实验地点 N126
学生姓名 甄洛生 学号 2018054625
学院 信息科学技术 系 计算机科学 专业 计算机科学与技术
实验时间 2020 年 10 月 27 日 下午~10 月 27 日下午 温度 ℃ 湿度

一、实验目的

- 掌握寄存器堆的工作原理和接口
- 掌握寄存器堆的实现方法
- 掌握寄存器堆在微处理器中承担的功能

二、实验内容

1. 设计一 32*32bit 的寄存器文件，即 32 个 32 位的寄存器文件(寄存器组)
 - 具备两组读端口及一组写端口；
 - 通过读端口可从 0~31 号的任意地址读取数据；
 - 通过写端口可向 1~31 号的任意地址写入 数据(0 号寄存器的值固定为 32' b0)；
2. 利用该 ALU 完成斐波那契数 $f(n)$ ，其中 $2 < n < 16$ 。(80 分)
3. 利用该 ALU 完成连加运算 $f(n)=1+2+\dots+n$ ，其中 $2 < n < 16$ 。(90 分)
4. 用 4 个七段数码管显示 16 位输出。(10 分) ($2 < n < 32$)

三、实验程序

top.v: 将所有模块封装成顶层模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module top(
4.     input clk,
5.     input rst,
6.     input [4:0] n,          // 2 < n < 32
7.     input Q,                // Q = 0 为 Fibo; Q = 1 为累加求和
8.     //output [15:0] test,    // 仿真检验结果用，实际用数码管显示结果
9.     output [6:0] a2g,        // 用于显示第 an 个数码管的 a2g 值
10.    output [3:0] an
11. );
12. // 保存模块运行结果
13. // 注意: Q 用于选择显示哪个问题的结果
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
14. // 实际上 top 会将两个问题都进行求解
15. wire[31:0] fibo;
16. wire[31:0] sum;
17. wire[15:0] result;
18. // 实例化 fibo 控制器模块
19. fibo my_fib(
20.     .clk(clk),
21.     .rst(rst),
22.     .n(n),
23.     .result(fibo)
24. );
25. // 实例化 cumsum 控制器模块
26. cumsum my_cumsum(
27.     .clk(clk),
28.     .rst(rst),
29.     .n(n),
30.     .result(sum)
31. );
32.
33. // 根据 Q 保存结果至 result
34. assign result = Q ? sum[15:0] : fibo[15:0];
35. // 仿真用, 写比特流请注释掉以及上面的 test 端口
36. //assign test = Q ? sum[15:0] : fibo[15:0];
37.
38. // 降低时钟频率至合适, 否则烧坏数码管
39. wire clk_digit;
40. divclk my_divclk(
41.     .clk(clk),
42.     .new_clk(clk_digit)
43. );
44. // 实例化七段数码管控制器模块, 显示 result (16 进制)
45. digit my_digit(
46.     .data(result),
47.     .clk(clk_digit),
48.     .a2g(a2g),
49.     .an(an)
50. );
51. endmodule
```

RegFiles.v: 寄存器堆模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
2.
3. module RegFiles(
4.     input clk,
5.     input we,
6.     input [4:0] raddr1,
7.     output [31:0] rdata1,
8.     input [4:0] raddr2,
9.     output [31:0] rdata2,
10.    input [4:0] waddr,
11.    input [31:0] wdata
12. );
13.    // 此寄存器堆共有 32 个 32 位寄存器
14.    // 可同时读两个寄存器的值
15.    // 支持写操作, we 控制读/写
16.
17.    // 此处只定义 31 个寄存器, 原因是 0 号寄存器恒为 0
18.    // 可直接硬编码, 缩减成本。
19.    reg[31:0] regs[1:31];
20.
21.    // 定义读操作电路
22.    assign rdata1 = (raddr1 == 5'b00000) ? 32'b0 : regs[raddr1];
23.    assign rdata2 = (raddr2 == 5'b00000) ? 32'b0 : regs[raddr2];
24.
25.    // 定义写操作电路, 下降沿开始写
26.    always @(negedge clk)
27.        if(we)
28.            if(waddr != 5'b00000)
29.                regs[waddr] <= wdata;
30.
31. endmodule
```

ALU.v: 运算器模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module ALU(
4.     input [31:0] a,
5.     input [31:0] b,
6.     input [3:0] op,
7.     output reg [31:0] f,
8.     output c
9. );
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
10.  
11.     always @(*)  
12.     begin  
13.         case(op)  
14.             4'b0000: f = 32'b0;  
15.             4'b0001: f = a + b;  
16.             4'b0010: f = a - b;  
17.             4'b0011: f = a & b;  
18.             4'b0100: f = a | b;  
19.             4'b0101: f = a ^ b;  
20.             default: f = 32'b0;  
21.         endcase  
22.     end  
23.  
24.     assign c = ~(|f);  
25. endmodule
```

fibo.v: 斐波那契控制器模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps  
2.  
3. module fibo(  
4.     input clk,  
5.     input rst,  
6.     input [4:0] n,  
7.     output [31:0] result  
8. );  
9.     // 利用寄存器堆和 ALU 实现 Fibonacci  
10.    // 即 Fibo 是 RegFiles/ALU 的控制器  
11.    // 控制器采用有限状态机(4 status)实现  
12.  
13.    // 变量声明  
14.    reg [4:0] read_addr[1:2];    // 读端口 2 个地址寄存器  
15.    wire [31:0] data[1:2], ans;    // ALU 的三端  
16.    reg we;    // 写使能端  
17.    reg [4:0] write_addr;    // 写端口地址寄存器  
18.    reg [31:0] write_data;    // 写端口数据寄存器  
19.    reg [1:0] status;    // 状态表示  
20.  
21.    reg [4:0] count;    // 用于何时停止计算  
22.    // 实例化 RegFiles 模块  
23.    RegFiles reg_inst1(  

```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
24.         .clk(clk),
25.         .we(we),
26.         .raddr1(read_addr[1]),
27.         .rdata1(data[1]),
28.         .raddr2(read_addr[2]),
29.         .rdata2(data[2]),
30.         .waddr(write_addr),
31.         .wdata(write_data)
32.     );
33.     // 实例化 ALU 模块
34.     ALU alu_inst1(
35.         .a(data[1]),
36.         .b(data[2]),
37.         .f(ans),
38.         .op(4'b0001)    // 0x1 使 ALU 进行加运算
39.     );
40.     // 有限状态机
41.     // S0 和 S1 用于初始化
42.     // S2 和 S3 用于计算并且更新寄存器堆相应参数
43.     // 上升沿切换状态（注意，控制器不要和寄存器堆写操作同时使用
44.     // 上升沿，否则出现竞争，使得状态切换后，参数没能来得及赋值
45.     // 完成，而寄存器已经开始写，就会得到错误结果！
46.     always @(posedge clk)
47.     begin
48.         // 初始化状态，用于重新计算/刷新
49.         if(rst == 1'b1)
50.         begin
51.             count <= 5'b00010;
52.             status <= 2'b00;
53.         end
54.         // 进入有限状态机
55.         else
56.         begin
57.             case(status)
58.                 // 状态 0: regs[1] <= 1
59.                 2'b00:
60.                 begin
61.                     we <= 1'b1;
62.                     write_addr <= 5'b00001;
63.                     write_data <= 32'b1;
64.                     status <= 2'b01;
65.                 end

```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
66.          // 状态 1: regs[2] <= 1 且 初始化 read_addr
67.          2'b01:
68.              begin
69.                  we <= 1'b1;
70.                  write_addr <= 5'b00010;
71.                  write_data <= 32'b1;
72.                  read_addr[1] <= 5'b00001;
73.                  read_addr[2] <= 5'b00010;
74.                  status <= 2'b10;
75.              end
76.          // 状态 2: ALU 计算 并 写答案至下一个寄存器
77.          2'b10:
78.              begin
79.                  we <= 1'b1;
80.                  write_addr <= read_addr[2] + 1;
81.                  write_data <= ans;
82.                  count <= count + 1;
83.                  status <= 2'b11;
84.              end
85.          // 状态 3: 平移选择的寄存器并返回状态 2
86.          // 或计算完成后, 啥也不干了。
87.          2'b11:
88.              begin
89.                  if(count < n)
90.                      begin
91.                          read_addr[1] <= read_addr[1] + 1;
92.                          read_addr[2] <= read_addr[2] + 1;
93.                          we = 1'b0;
94.                          status <= 2'b10;
95.                      end
96.                  end
97.          default: status <= 2'b00;
98.          endcase
99.      end
100. end
101. // 众所周知, ALU 最后的 ans 即为答案
102. assign result = ans;
103. //initial
104. // $monitor($time,,"status=%d reg1=%x reg2=%x",status,data[1],data[2
    ]);
105. endmodule
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

cumsum.v: 累加求和控制器模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module cumsum(
4.     input clk,
5.     input rst,
6.     input [4:0] n,
7.     output [31:0] result
8. );
9.     // 利用寄存器堆和 ALU 实现 累加求和
10.    // 即 cumsum 是 RegFiles/ALU 的控制器
11.    // 控制器采用有限状态机实现
12.
13.    // 变量声明
14.    reg [4:0] read_addr[1:2];    // 读端口 2 个地址寄存器
15.    wire [31:0] data[1:2], ans;  // ALU 的三段
16.    reg we;                      // 写使能端
17.    reg [4:0] write_addr;        // 写端口地址寄存器
18.    reg [31:0] write_data;       // 写端口数据寄存器
19.    reg [1:0] status;            // 状态表示
20.
21.    reg [4:0] count;             // 用于何时停止计算
22.    // 实例化 RegFiles 模块
23.    RegFiles reg_inst1(
24.        .clk(clk),
25.        .we(we),
26.        .raddr1(read_addr[1]),
27.        .rdata1(data[1]),
28.        .raddr2(read_addr[2]),
29.        .rdata2(data[2]),
30.        .waddr(write_addr),
31.        .wdata(write_data)
32.    );
33.    // 实例化 ALU 模块
34.    ALU alu_inst1(
35.        .a(data[1]),
36.        .b(data[2]),
37.        .f(ans),
38.        .op(4'b0001)    // 0x1 使 ALU 进行加运算
39.    );
40.    // 有限状态机
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
41. // S0/S1 分别完成 regs[1]/regs[2]写 1/2 操作, 并使 data[1]/data[2]
42. // 为他俩。S2 将 ALU 计算结果写至 regs[1]。S3 递增 regs[2]。
43. // 跳转流程: S0 -> S1 -> S2 <--> S3
44. // 上升沿切换状态 (注意, 控制器不要和寄存器堆写操作同时使用
45. // 上升沿, 否则出现竞争, 使得状态切换后, 参数没能来得及赋值
46. // 完成, 而寄存器已经开始写, 就会得到错误结果!
47. always @(posedge clk)
48. begin
49.     // 初始化状态, 用于重新计算/刷新
50.     if(rst == 1'b1)
51.     begin
52.         count <= 5'b00010;
53.         status <= 2'b00;
54.     end
55.     // 进入有限状态机
56.     else
57.     begin
58.         case(status)
59.             // 状态 0: regs[1] <= 1
60.             2'b00:
61.             begin
62.                 we <= 1'b1;
63.                 write_addr <= 5'b00001;
64.                 write_data <= 32'b1;
65.                 status <= 2'b01;
66.             end
67.             // 状态 1: regs[2] <= 2 且 初始化 read_addr
68.             2'b01:
69.             begin
70.                 we <= 1'b1;
71.                 write_addr <= 5'b00010;
72.                 write_data <= 32'b10;
73.                 read_addr[1] <= 5'b00001;
74.                 read_addr[2] <= 5'b00010;
75.                 status <= 2'b10;
76.             end
77.             // 状态 2: ALU 计算 并 写答案至 read_addr[1]寄存器
78.             2'b10:
79.             begin
80.                 we <= 1'b1;
81.                 write_addr <= read_addr[1];
82.                 write_data <= ans;
```


暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
83.             count <= count + 1;
84.             status <= 2'b11;
85.         end
86.         // 状态 3: 递增 read_addr[2]寄存器的值
87.         2'b11:
88.             begin
89.                 if(count <= n) begin
90.                     we <= 1'b1;
91.                     write_addr <= read_addr[2];
92.                     write_data <= data[2] + 1;
93.                     status <= 2'b10;
94.                 end
95.             end
96.             default: status <= 2'b00;
97.         endcase
98.     end
99. end
100.    // 众所周知, ALU 最后的 read_addr[1]的寄存器即为答案
101.    assign result = data[1];
102.    //initial
103.    //$monitor($time,,"status=%d reg1=%x reg2=%x",status,data[1],data[2
    ]);
104. endmodule
```

digit.v: 数码管显示模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module digit(
4.     input [15:0] data,
5.     input clk,
6.     output reg[6:0] a2g,
7.     output reg[3:0] an
8. );
9.     reg[1:0] status = 2'b00;
10.    reg[3:0] digit;
11.
12.    // 调度数码管
13.    always @(posedge clk)
14.        status<=status+1'b1;
15.
16.    // 根据不同状态来确定显示高 4 位还是低 4 位
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
17. always @(*)
18.     case(status)
19.         2'b00:begin digit = data[15:12]; an=4'b1000;end
20.         2'b01:begin digit = data[11:8];  an=4'b0100;end
21.         2'b10:begin digit = data[7:4];   an=4'b0010;end
22.         2'b11:begin digit = data[3:0];   an=4'b0001;end
23.
24.         default:begin digit=data[3:0]; an=4'b0001;end
25.     endcase
26.
27.     //根据数字 digit 来设置不同的 a~g 段
28.     always @(*)
29.         case(digit)
30.             4'h0:a2g=7'b1111110;
31.             4'h1:a2g=7'b0110000;
32.             4'h2:a2g=7'b1101101;
33.             4'h3:a2g=7'b1111001;
34.             4'h4:a2g=7'b0110011;
35.             4'h5:a2g=7'b1011011;
36.             4'h6:a2g=7'b1011111;
37.             4'h7:a2g=7'b1110000;
38.             4'h8:a2g=7'b1111111;
39.             4'h9:a2g=7'b1111011;
40.             4'hA:a2g=7'b1110111;
41.             4'hB:a2g=7'b0011111;
42.             4'hC:a2g=7'b1001110;
43.             4'hD:a2g=7'b0111101;
44.             4'hE:a2g=7'b1001111;
45.             4'hF:a2g=7'b1000111;
46.             default:a2g=7'b1111110;
47.         endcase
48. endmodule
```

divclk.v: 分频器模块

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module divclk(
4.     input clk,
5.     output new_clk
6. );
7.     reg[24:0] data=25'b0;
```

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

```
8.     always @(posedge clk)
9.         data<=data+1'b1;
10.    // 100MHz 分频至 3Hz
11.    assign new_clk = data[18];
12. endmodule
```


四、 仿真程序

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2.
3. module sim(
4.
5. );
6.     reg clk = 1'b0;
7.     reg rst = 1'b1;
8.     // 生成时钟脉冲, 周期为 20ns
9.     always
10.         #10 clk = ~clk;
11.     // 初始化 reset
12.     initial
13.         #15 rst = 1'b0;
14.
15.     reg[4:0] n = 5'b01010;    // 待计算问题的 n
16.     reg Q = 1'b0;            // Fibo 为 0, CumSum 为 1
17.     wire[15:0] result;       // 计算结果
18.
19.     // 注意: 此处要将 top 中的 test 端口去掉注释!
20.     // 原因是实际写到板子上不需要这结果, 但不分配给他输出
21.     // 又无法生成比特流。
22.     top mytop(clk,rst,n,Q,result);
23.
24.
25. endmodule
```


五、 仿真结果

斐波那契, n 为 10 时, 结果 0x37, 正确。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

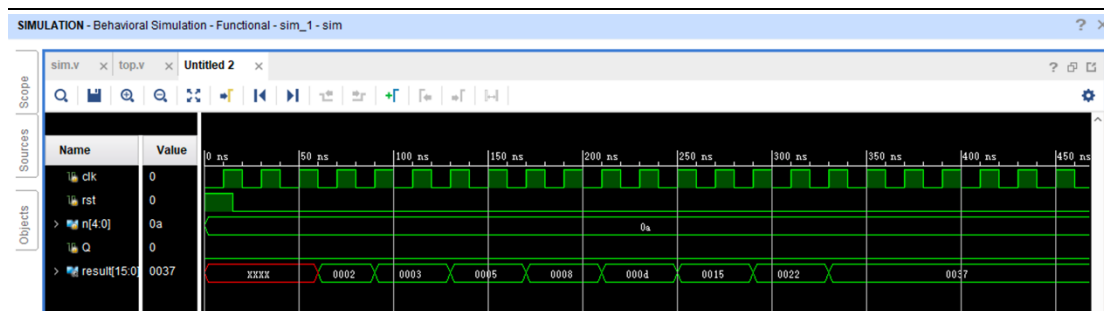


累加求和，n 为 10 时，结果 0x37，正确。

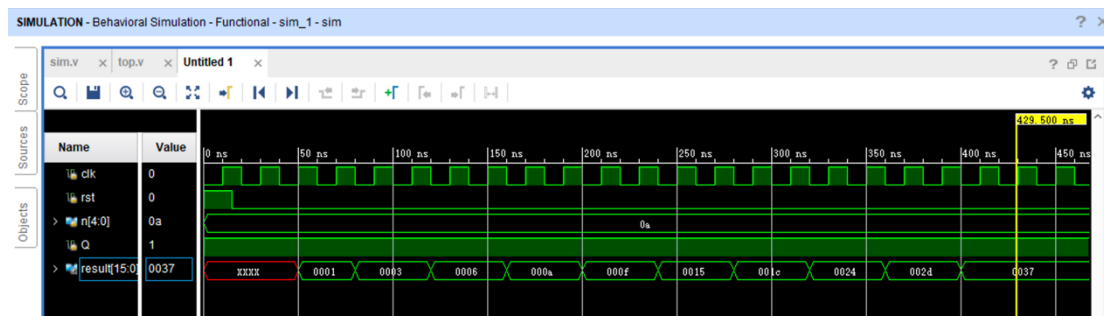


六、 实验结果

累加求和，n 为 4 时，结果 0xA，正确。

 


累加求和，n 为 10 时，结果 0x37，正确。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

 


斐波那契, n 为 9 时, 结果 0x22, 正确。

 

斐波那契, n 为 3 时, 结果 0x2, 正确。

暨南大学本科实验报告专用纸(附页)

 

七、 实验体会

这次实验就是比上次多控制了寄存器堆，即控制部件（斐波那契/累加求和）内部不再使用自己的寄存器去保存结果，转而使用的是寄存器堆中的寄存器，那么控制器里就必须包含必要的控制部件，如 we 使能寄存器，地址寄存器。由于每一次下降沿只能写一个寄存器，所以就必须用到有限状态机，不像上一个实验，直接改写两个寄存器。所以本次实验难点就在于有限状态机的状态转换，以及结果应由什么指示。

老师讲的挺好的，没毛病。